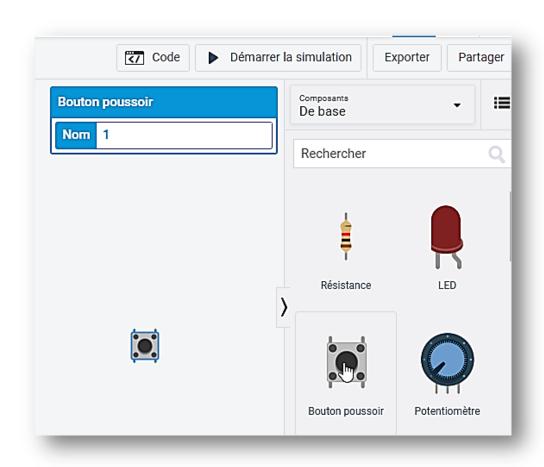


Lancer Tinkercad et créer un nouveau circuit.






Placer un bouton sur la feuille






Placer une résistance sur la feuille

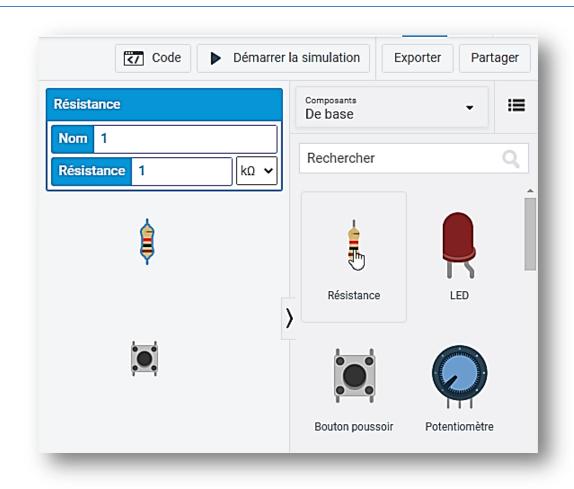




Puis placer une carte arduino.

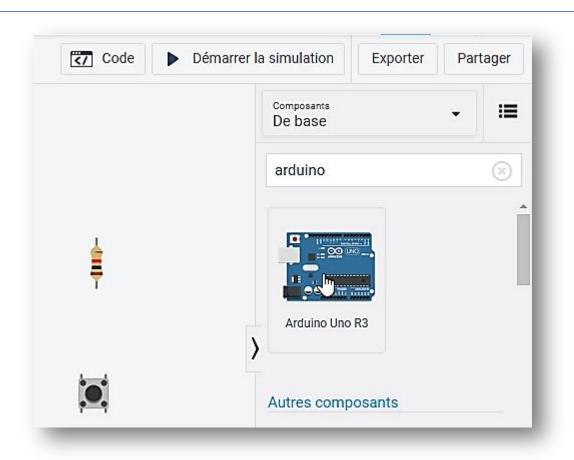




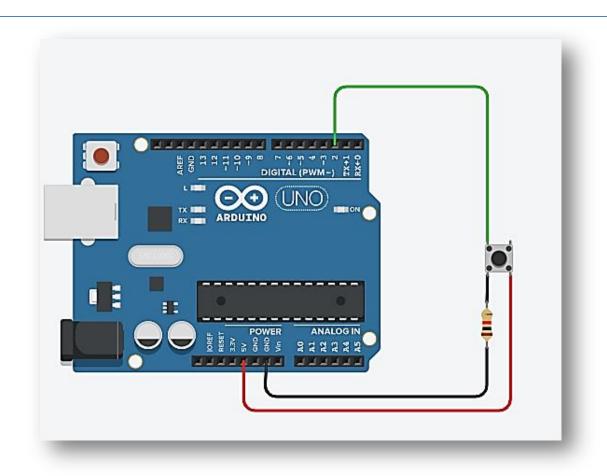Câbler ces trois composants comme cicontre.





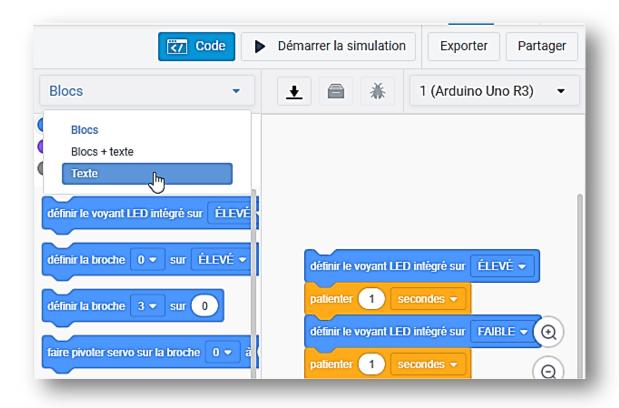Cliquer sur le bouton **Code** puis **Texte**.






Le programme par défaut est Blink.

```
₹/ Code
                               Démarrer la simulation
                                                      Exporter
                                                   1 (Arduino U
Texte
   void setup()
     pinMode (13, OUTPUT);
   void loop()
      digitalWrite(13, HIGH);
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
10
     digitalWrite(13, LOW);
11
     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
12
```



Le programme Prog1 doit afficher sur la console l'état de la broche 2, donc indirectement l'état du bouton.


Copier coller le programme Prog1

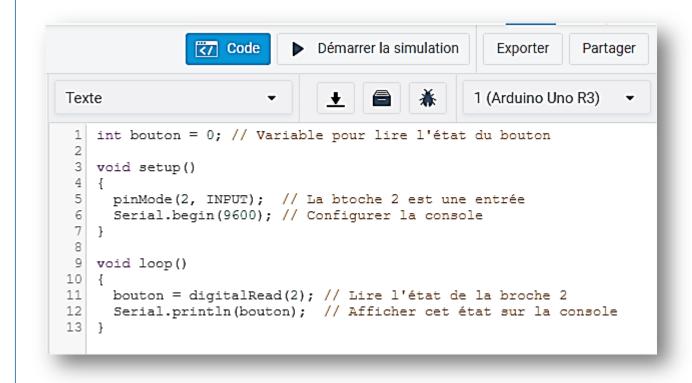



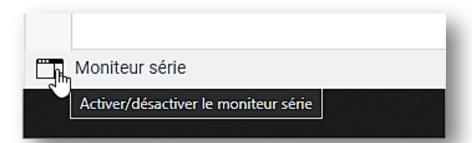
Ouvrir le moniteur série et démarrer la simulation.







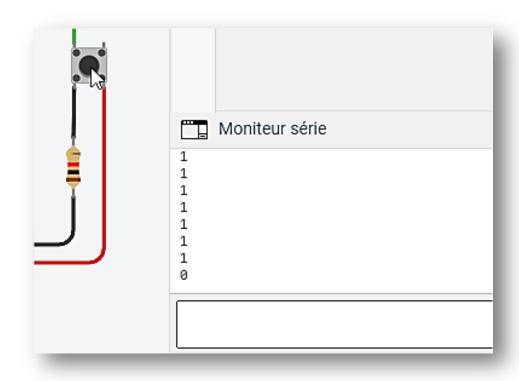Vérifier si le programme affiche bien l'état du bouton.





Le programme Prog2 doit afficher sur la console une valeur qui augmente de 1 à chaque action sur le bouton.

Copier coller le programme Prog2

```
1 int bouton = 0; // Variable pour lire l'état du bouton
2 int compteur = 0; // Variable pour compter
4 void setup()
     pinMode(2, INPUT); // La btoche 2 est une entrée
     Serial.begin(9600); // Configurer la console
   void loop()
11
12
     Serial.println(compteur); // Afficher le compteur
13
     bouton = digitalRead(2); // Lire l'état de la broche 2
     if (bouton == 1) // Vérifier si le bouton est actionné
14
     { // Si s'est le cas augmenter le compteur
16
       compteur = compteur + 1;
17
18
19 }
```



Ce programme ne fonctionne pas car le compteur augmente trop vite. Pour résoudre ce problème, on peut ajouter une temporisation.

```
int bouton = 0; // Variable pour lire l'état du bouton
int compteur = 0; // Variable pour compter
void setup()
 pinMode(2, INPUT); // La btoche 2 est une entrée
  Serial.begin(9600); // Configurer la console
void loop()
 Serial.println(compteur); // Afficher le compteur
 bouton = digitalRead(2); // Lire l'état de la broche 2
  if (bouton == 1) // Vérifier si le bouton est actionné
  { // Si s'est le cas augmenter le compteur
    compteur = compteur + 1;
```



Ce programme ne fonctionne pas car le compteur augmente trop vite. Pour résoudre ce problème, on peut ajouter une temporisation.

Ajouter une temporisation de 100ms juste après avoir augmenter le compteur.

Vérifier son bon fonctionnement.

```
int bouton = 0; // Variable pour lire l'état du bouton
int compteur = 0; // Variable pour compter
void setup()
 pinMode(2, INPUT); // La btoche 2 est une entrée
  Serial.begin(9600); // Configurer la console
void loop()
  Serial.println(compteur); // Afficher le compteur
 bouton = digitalRead(2); // Lire l'état de la broche 2
  if (bouton == 1) // Vérifier si le bouton est actionné
  { // Si s'est le cas augmenter le compteur
    compteur = compteur + 1;
    222
```



On souhaite maintenant utiliser un deuxième bouton pour diminuer la valeur du compteur.

Ajouter un autre bouton avec sa résistance et modifier le programme.

Vérifier son bon fonctionnement.

Compléter le document réponse DR1



Les valeurs du compteur doivent être comprises ente 0 et 59.

Modifier le programme pour limiter les valeurs du compteur.

Compléter le document réponse DR2

Vérifier son bon fonctionnement.



Compléter le document réponse DR3

Modifier le programme.

Une autre solution consiste à utiliser un bouton pour augmenter les unités et l'autre pour augmenter les dizaines.
Les boutons doivent être indépendant, c'est-à-dire que les unités ne doivent pas

provoquer l'augmentation des dizaines.


Vérifier son bon fonctionnement.

Le chiffre des unités doit repasser à 0 si il dépasse 9 et celui des dizaines repasse à 0 si il dépasse 5.



Un potentiomètre est un bouton qui une fois alimenté délivre une tension analogique. Si le bouton est alimenté en 5 V, il pourra délivré une tension comprise entre 0 et 5V.

Réaliser le câblage suivant.

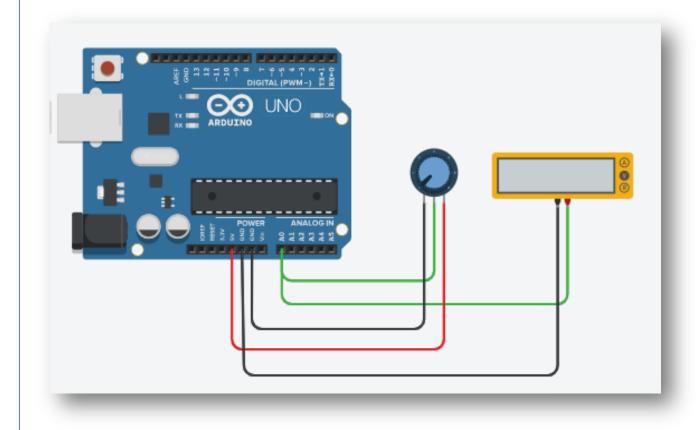



Un potentiomètre est un bouton qui une fois alimenté délivre une tension analogique. Si le bouton est alimenté en 5 V, il pourra délivré une tension comprise entre 0 et 5V.


Copier coller le programme Prog3


```
int capteur = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  capteur = analogRead(0);
  Serial.println(capteur);
```



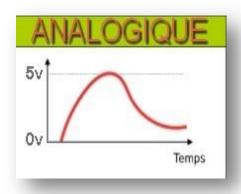Certaines broches de la carte Arduino disposent d'un Convertisseur Analogique Numérique (CAN). Ces convertisseurs sont nécessaires car les microcontrôleur ne peuvent pas traiter les signaux analogiques.





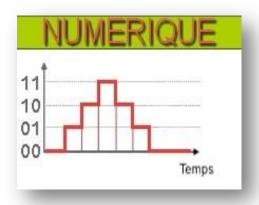







Compléter le document réponse DR4



Exécuter le programme

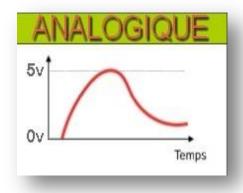

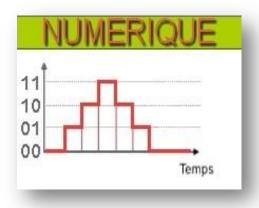






Les potentiomètres peuvent être utilisés comme capteur angulaire (rapporteur).

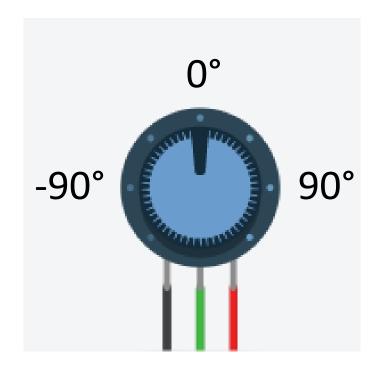Pour cela il faut modifier le programme pour afficher un angle.





Compléter le document réponse DR5

Modifier le programme pour afficher un angle.

